

DM archi 2014 - corrigé

1 Automate reconnaisseur (cf tp4)

Il est demandé de terminer l'exercice du TP :


EXERCICE 1 (Un automate reconnaisseur). Construire en LOGISIM un automate séquentiel reconnaissant le motif 111 (en séquence, c'est à dire que l'automate sort 1 dès qu'il a lu trois '1' de suite, et continue à sortir 1 tant que les 3 dernières entrées lues sont des '1', ...). On utilisera la méthodologie suivante :

- Décrire la machine voulue en langage courant. *En particulier, que veut dire "reconnaître" ?*
- Quelles sont les entrées et les sorties de l'automate à construire ?
- Dessiner un automate équivalent au circuit à construire.
- Construire la table de vérité du circuit. *L'état suivant et le/les sorties sont calculées à partir de l'état courant et de/des entrées*
- Dessiner sur papier le circuit.
- Dessiner avec LOGISIM et tester (ce n'est pas si simple!)

SOLUTION. La fonctionnalité du circuit est :

```
001011011101011010011101111110 <-- INPUT
00000000010000000000100011110 <-- OUTPUT
```

 Il y a donc une unique entrée sur 1 bit et une unique sortie sur 1 bits. Sans surprise, les états de notre automate vont coder "j'ai lu N" fois "1" de suite avec $0 \leq N \leq 3$, donc 4 états (donc 2 bits).



La table de vérité calcule la sortie s en fonction de l'état courant (current state, codé sur 2 bits q_1q_0) et de l'entrée (e , 1 bit). Elle calcule aussi le nouvel état ($q_1^+q_0^+$). Sans suspense on obtient immédiatement :

q_1	q_0	e	q_1^+	q_0^+	s
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

La fonction de sortie est facile à calculer et implémenter :


$$s = q_1 \cdot e$$

Pour les fonctions de calcul de nouvel état, les formules sont un peu plus compliquées :

$$q_0^+ = e \cdot (\bar{q}_1 \bar{q}_0 + \bar{q}_0 q_1 + q_0 q_1) = e \cdot (\bar{q}_0 \bar{q}_1 + q_1)$$

$$q_1^+ = e \cdot (\bar{q}_1 q_0 + q_1 \bar{q}_0 + q_1 q_0) = e \cdot (q_1 + q_0 \bar{q}_1)$$

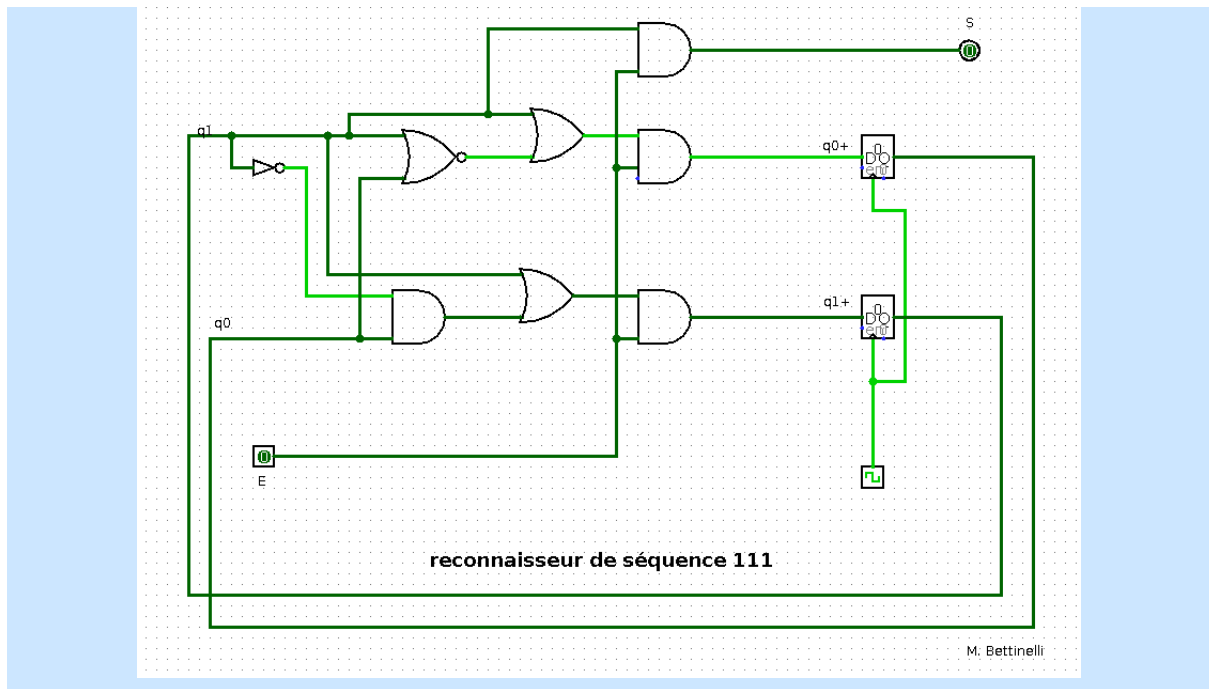Ce qui donne, sous logisim (noter l'utilisation du “non-ou” au lieu du “et” avec deux négations), grâce à M. Bettinelli :



2 Instructions LC3

En annexe vous trouverez un programme écrit en binaire LC3. Il est demandé de :

1. décoder chaque instruction hexa vers les instructions en binaire 16 bits
2. décoder chaque instruction binaire selon l'ISA du LC3, selon le code fourni par exemple dans l'ISA du LS3.
3. raconter ce que fait le programme, en écrivant bien comme il faut comme sur la première ligne ce que fait l'instruction. Lorsqu'il s'agit de load et store ou branchement, on pourra ajouter des labels au programme pour bien montrer quelles sont les données chargées (ou les sauts effectués).
4. expliquer ce que fait le programme, avec du pseudo code

Avec l'aimable permission des auteurs William Slough et Andrew Mertz, univ Estern Illinois.

Address	Content	Content (binary)	Instruction details
x3000	x5020	0101 000 000 1 0 0000	AND DR = R0 SR = R0 imm = 1 imm5 = x00 R0 = R0 AND SEXT(x00) setcc()
x3001	x1221		
x3002	xE404		
x3003	x6681		
x3004	x1262		
x3005	x16FF		
x3006	x03FD		
x3007	xF025	1111 0000 0010 0101	TRAP trapvect8 = x25 halt execution
x3008	x0006		data word

Figure 2: A sequence of machine instructions for the LC-3 computer.

Avec l'aimable permission des auteurs William Slough et Andrew Mertz, univ Estern Illinois.

Address	Content	Content (binary)	Instruction details					
x3000	x5020	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>0101</td><td>000</td><td>000</td><td>1</td><td>0 0000</td></tr></table>	0101	000	000	1	0 0000	AND DR = R0 SR = R0 imm = 1 imm5 = x00 R0 = R0 AND SEXT(x00) setcc() R0<-0
0101	000	000	1	0 0000				
x3001	x1221	0001 001 000 1 00001	ADD DR=R0 SR=R0 imm5=1 ADD R1 R0 1 R1<-1					
x3002	xE404	1110 010 0 0000 0100	LEA : DR = R2, offset9=x04 R2 = PC+5 R2 <- x3007 (@fin)					
x3003	x6681	0110 011 010 00 0001	LDR : DR=R3 baseR=R2 offset6=x01 R3 <- mem[x3008] R3 <- x6					
loop:	x3004	x1262	ADD DR=R1 SR=R1 imm5=x02 ADD R1 R1 2 R1 <- R1+2					
x3005	x16FF	0001 011 011 111111	ADD DR=R3 SR=R3 imm5 = -1 !! ADD R3 R3 -1 R3<R3-1					
x3006	x03FD	0000 001 1 1111 1101	BRp offset= - 3 ! PC <- PC -3 si R3>0 goto loop					
fin:	x3007	xF025	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1111</td><td>0000</td><td>0010 0101</td></tr></table> TRAP trapvect8 = x25 halt execution HALT	1111	0000	0010 0101		
1111	0000	0010 0101						
x3008	<u>x0006</u> donnée		data word					

Figure 1 A sequence of machine instructions for the LC-3 computer.